Laboratorio de Ingeniería "Eléctrica-Electrónica" L3



Cuestionario Previo

- 1. Se utiliza para representar magnitudes lógicas puede tener el valor de 0 o 1
- a) Literal.
- b) Complemento.
- c) Variable.
- 2. Es el inverso de una variable y se indica mediante una barra encima de la misma
- a) Literal.
- b) Complemento.
- c) Variable.
- 3. Creado en 1950 para evitar hacer cálculos, usando representaciones bidimensionales de la tabla de verdad.
- a) Mapas de Karnaugh.
- b) Algebra de Boole.
- c) Álgebra binaria.
- 4. Creado en 1847, para describir las operaciones mentales, mediante las cuales se realizan razonamientos.
- a) Mapas de Karnaugh.
- b) Algebra de Boole.
- c) Álgebra binaria.

Laboratorio de Ingeniería "Eléctrica-Electrónica" L3

5. ¿Cuál es la solución del siguiente mapa?

a)	Z' X' + Z' X' + X Y'.
a)	$\angle \wedge + \angle \wedge + \wedge +$

- b) Z' + X Y'
- c) Z'X + XY'.

X YZ	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	1	0	1

- 6. Es la mejor optimización del mapa
- a) Cierto.
- b) Falso.

C AB	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1


- 7. ¿Cuál es la solución del siguiente mapa?
- a) C'D'B'+D'B'.
- b) B' + D'.
- c) B' D'.

A B	00	01	11	10
0 0	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

Laboratorio de Ingeniería "Eléctrica-Electrónica" L3



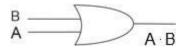8. La representación de la ley conmutativa de la suma es correcta



- a) Cierto.
- b) Falso.
- 9. Simplifica la expresión por el álgebra de Boole A B' C + A B' C'
- a) AB'(C+C').
- b) A B'.
- c) A'B'.
- 10. El sistema algebraico cerrado contiene un conjunto de dos elementos.
- a) {+,*}.
- b) {0,1}.
- c) {AND, OR}.